

Adı :

Soyadı:

4. Sınıf
Fen Bilgisi

Basit Elektrik Devreleri
Etkinlikler

1-Elektrik kaynakları nelerdir? Nerelerde kullanılır?

2-Devre nedir? Devrenin elemanları nelerdir?

3-Kapalı ve açık devre nedir?

4-Elektrik devresinde pil ne işe yarar? Özelliklerini yazınız.

5-Elektirik devresinde bağlantı kabloları nasıl olmalıdır?

6-Elektrik devresinde duş, anahtar ve pil yatağının görevlerini yazınız.

Adı :

Soyadı:

4. Sınıf
Fen Bilgisi

Basit Elektrik Devreleri
Etkinlikler

7-Elektrik devresinin çalışmamasının nedenleri maddeler halinde yazınız.

8-Elektrik devresinin kullanıldığı yerleri yazınız.

9-Pil kullanırken nelere dikkat etmeliyiz.

10-Çalışan bir elektrik şeması çiziniz.

Adı :
Soyadı:

4. Sınıf
Fen Bilgisi

Basit Elektrik Devreleri
Etkinlikler